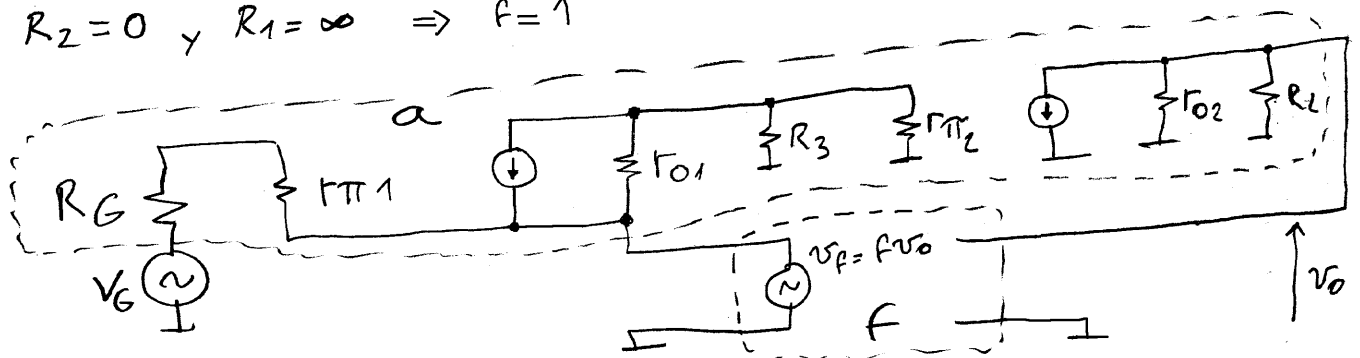


$$R_2 = 0 \text{ y } R_1 = \infty \Rightarrow f = 1$$



$$A = \frac{v_o}{v_g} = \frac{a}{1+af}$$

$$a = \left. \frac{v_o}{v_g} \right|_{f=0} = \frac{r_{\pi 1}}{r_{\pi 1} + R_G} g_{m1} (r_{o1} // R_3 // r_{\pi 2}) g_{m2} (r_{o2} // R_L)$$

Supongamos $I_{CQ1} = 10 \text{ mA}$ $I_{CQ2} = 100 \text{ mA}$
 $V_A = 100 \text{ V}$ $\beta_1 = 100$ $\beta_2 = 50$ $R_G = 10 \Omega$
 $R_L = 8 \Omega$

$$r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m}$$

$$r_o = \frac{V_A}{V_T g_m}$$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T}$$

$$V_T = 0,026 \text{ V}$$

$$r_{\pi 1} = 260 \Omega$$

$$r_{o1} = 10 \text{ K}\Omega$$

$$r_{\pi 2} = 13 \Omega$$

$$r_{o2} = 1 \text{ K}\Omega$$

$$g_{m1} = 0,3846 \frac{\text{A}}{\text{V}}$$

$$g_{m2} = 3,846 \frac{\text{A}}{\text{V}}$$

$$R_3 = 100 \Omega$$

$$a \approx 0,96 \cdot 0,3846 \frac{\text{A}}{\text{V}} \cdot 11,5 \Omega \cdot 3,846 \frac{\text{A}}{\text{V}} \cdot 7,9 \Omega = 129$$

$$A = \frac{v_o}{v_g} = \frac{a}{1+af} = \frac{129}{130} = 0,99$$

$$Z_i = (1+af) r_{\pi 1} = 130 \cdot 260 \Omega \approx 34 \text{ K}\Omega$$

$$Z_o = \frac{r_{o2} // R_L}{1+af} = \frac{7,9 \Omega}{130} \approx 0,06 \Omega$$