

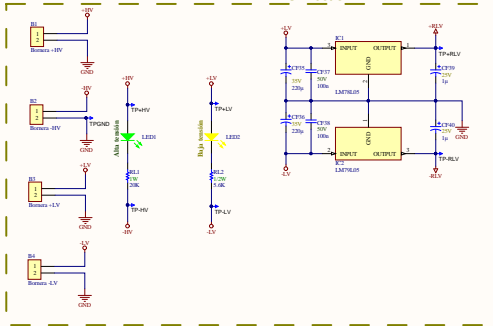



Alimentación

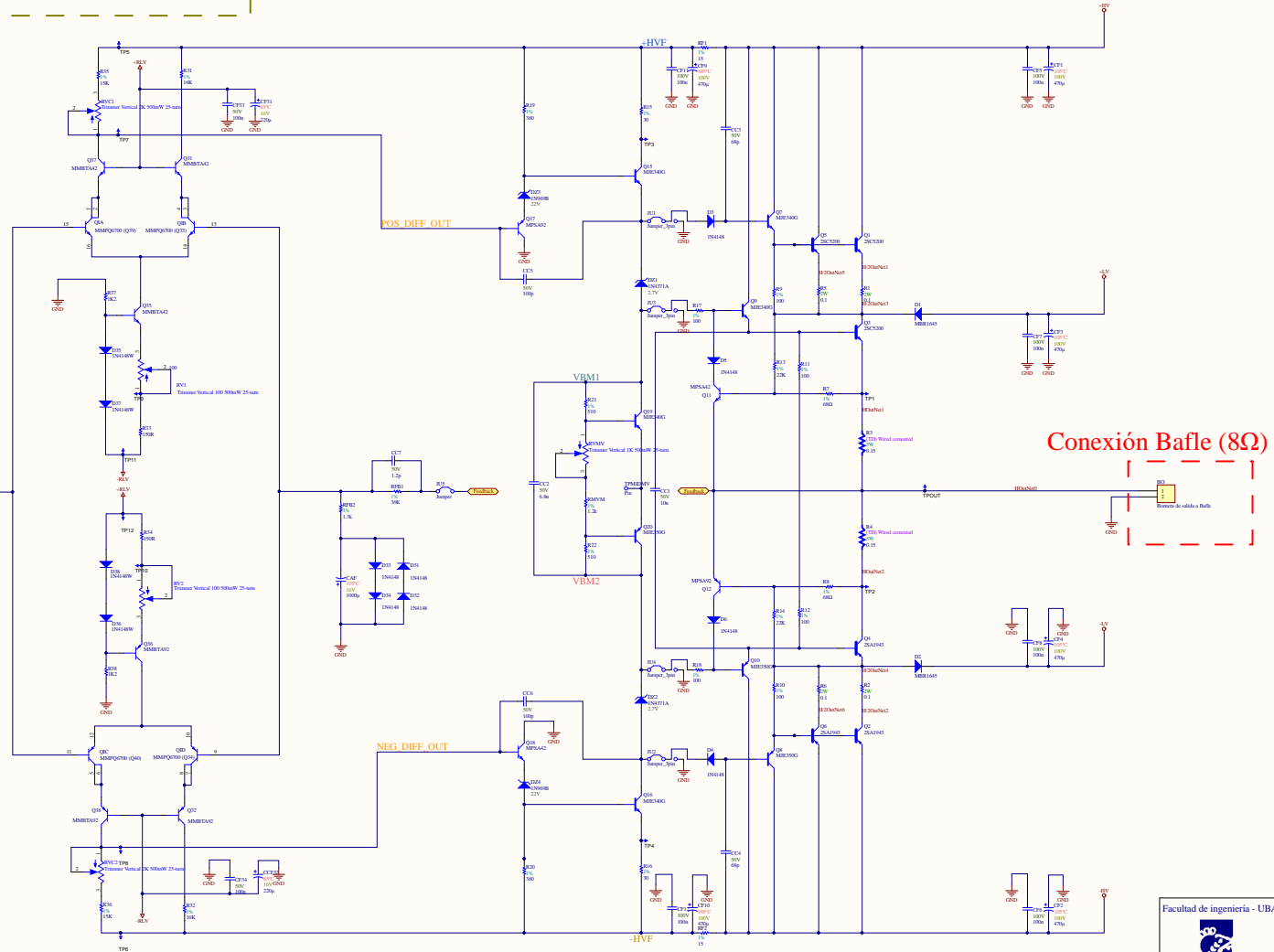

Entrada de audio (1Vp)

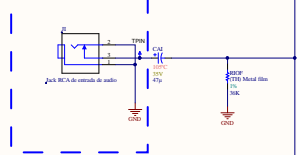

Conexión Bafle (8Ω)

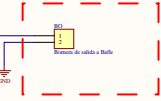

Facultad de ingeniería - UBA

Proyecto de Circuitos electrónicos 2 - Amplificador clase G	
Irueta - Luna - Niero - Romero	
Cuatrimestre: 1º 2019	
Alumno	Docente
Nota	Nota